



Kurikulum
Merdeka

Petunjuk Pengerjaan kegiatan 2

ILMU PENGETAHUAN ALAM

Materi : Rangkaian Listrik



**Klik untuk mendengarkan
petunjuk pengerjaan**



Nama :

Kelas :

Kelompok :

Jawablah dengan menjodohkan komponen dengan fungsinya dibawah ini

Baterai

Penghubung dan pemutus arus listrik

Bohlam

Penghantar arus listrik

Dudukan lampu

Sumber arus listrik

Kabel

Penghasil cahaya

Saklar

Meletakkan lampu dan menghubungkan lampu dengan kabel

