

Latihan Hukum Kirchhoff

Kerjakan soal latihan ini dengan baik ya..

1 Siapakah Ilmuwan yang menemukan Hukum Kirchhoff?




A



B



C

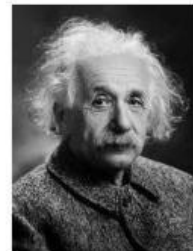

D

2 Pasangkan dengan pernyataannya dengan tepat!

Hukum 1 Kirchhoff

☐☐


Aliran Arus

Hukum 2 Kirchhoff

☐☐

Perbedaan Tegangan

3 Berapa besar kuat arus pada I_3 ?

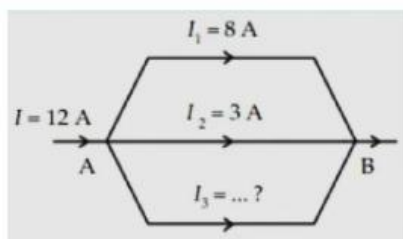☐


A. 1 Ampere

☐

B. 2 Ampere

- ☐ C. 3 Ampere
- ☐ D. 4 Ampere

4 Hitung I_1 pada gambar berikut!

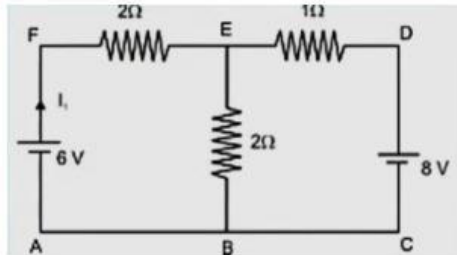

- ☐ A. 0.15 Ampere
- ☐ B. 2.5 Ampere
- ☐ C. 0.25 Ampere
- ☐ D. 3 Ampere

5 Jumlah aljabar beda potensial (tegangan) pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan.....

- ☐ A. 0
- ☐ B. 1
- ☐ C. 2
- ☐ D. 1.5

Terimakasih sudah menjawab nya dengan baik

Langkah Selanjutnya

Kembali ke Media Interaktif Hukum Kirchoff

