

1. São bons condutores elétricos os materiais _____.

2. Selecciona as opções que completam a frase: "Numa célula eletroquímica como a de Volta há dois metais _____; a cada metal chama-se _____ e à solução condutora chama-se _____".


3. Os valores de tensão registados nos voltímetros A e B são: _____.



4. Para obter uma tensão de 9 V usando pilhas de 1,5 V, é necessário associar:

_____.

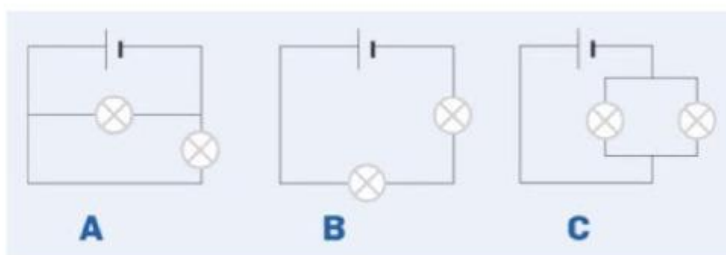5. O circuito que corresponde a uma associação de lâmpadas em série é o que corresponde ao esquema: _____.



6. No circuito esquematizado, quando a lâmpada L3 fundir: _____

