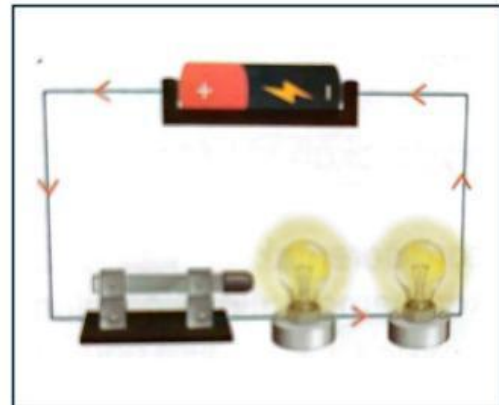


SEKOLAH KEBANGSAAN DARUL HIKMAH
PDPR
TAHUN 5 / SEPTEMBER 2024
TOPIK : LITAR ELEKTRIK

A) Kenal pasti dan tuliskan susunan mentol di bawah



Mentol disusun secara:



Mentol disusun secara:

B) Padankan pernyataan yang benar.

Mentol disusun dalam bentuk satu rantai

Mentol disusun dalam bentuk cabang yang selari antara satu sama lain

Lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir


Satu laluan untuk arus mengalir

Litar bersiri


Litar selari

C) Pilih litar yang mempunyai mentol yang lebih cerah.

1.

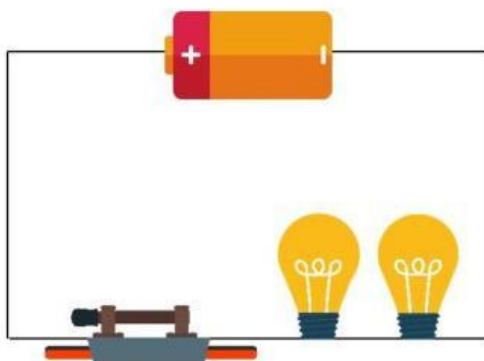


Litar X

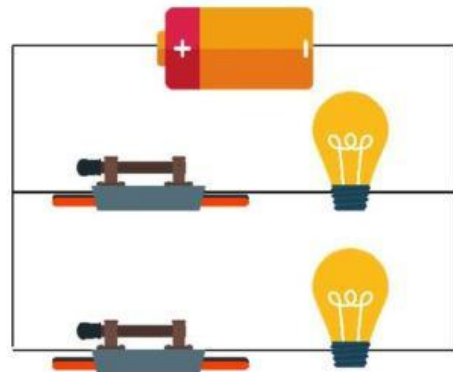


Litar Y



2.

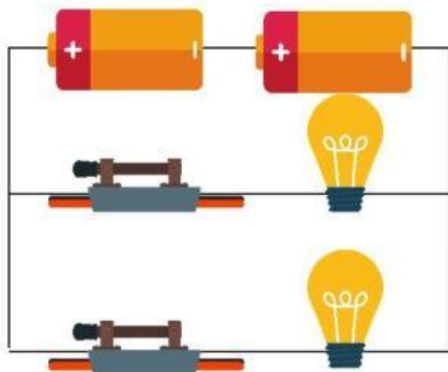

Litar Z

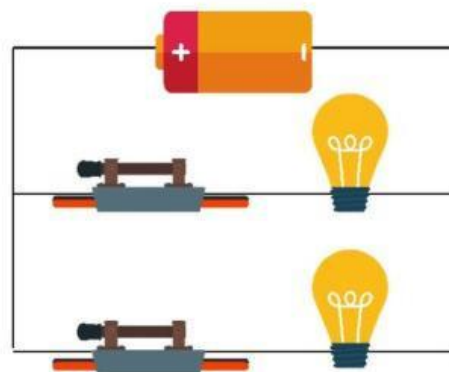

Litar Y



D) Pilih mentol yang akan menyala berdasarkan keadaan suis.

