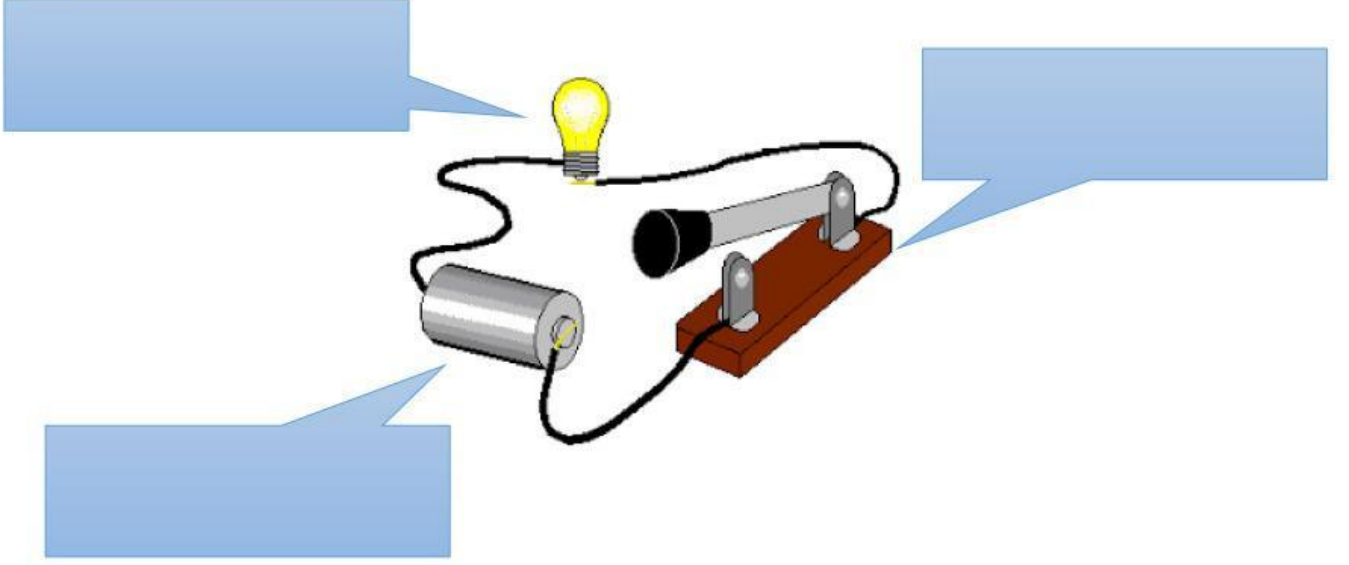


முழுமையான மின்சுற்றின் பாகங்களை அடையாளம் காண்க



விசை


மின்குமிழ்

மின்கலன்

மின்சுற்றின் பாகங்களின் பயன்களை இணைத்திடுக



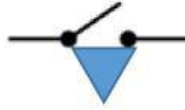மின்சாரத்தை
முடுக்கவும்
முடக்கவும்
பயன்படும்.



மின்சாரம் பாயும்
போது ஒளிரும்.



மின்குமிழ்
ஒளிர்வதற்கான
மின்சாரத்தைக்
கொடுக்கின்றது.