



ورقة عمل التيار الكهربائي أجبي عن الأسئلة التالية:

4*** هل سيُسري التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية في الشكل 3.7؟ افسر إجابتك.



الشكل 3.7
