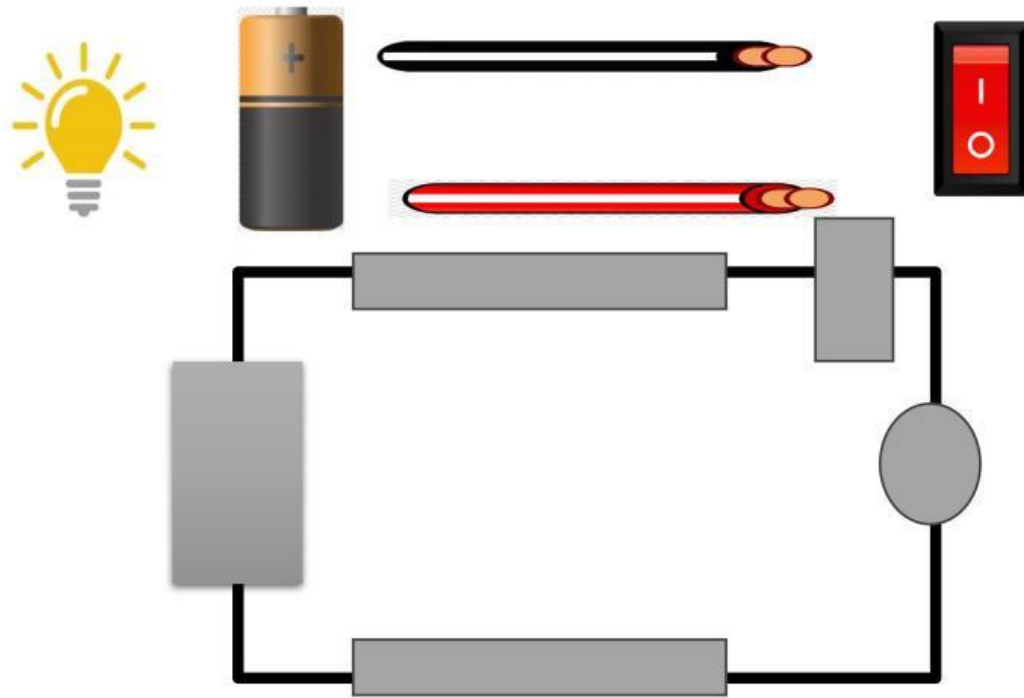


NOMBRE: _____ GRADO: _____ SECCION _____

Arma el siguiente circuito



Cable

Bombilla

Interruptor

Fuente Energía

