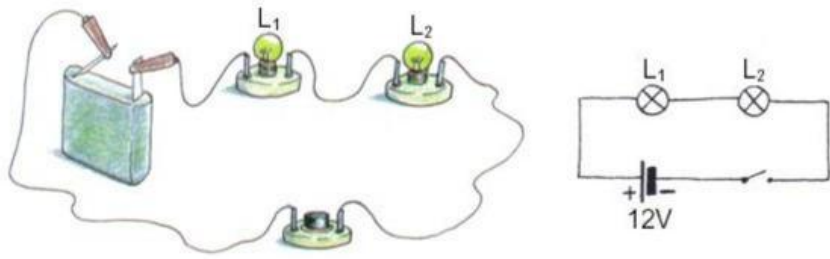


Associação em série:



1. Considere o circuito da figura. A tensão de alimentação U é de 12 V;
 - Se desligar a lâmpada L1, a lâmpada L2 _____, porque _____, corrente no circuito.
 - Numa **associação série**, com o circuito fechado, o valor da intensidade de corrente total (I_T) fornecida pela fonte de alimentação, é _____, nas diferentes lâmpadas L1 e L2.
 - Se a resistência elétrica de cada lâmpada, L1 e L2, for de 6Ω , determine:
 - O valor da resistência equivalente é: _____ Ω .
 - O valor da corrente total é: _____ A.