

Identifique cada um dos equipamentos e seus componentes nos esquema de potência e de comando, do arranque direto de um motor trifásico.

