

VISUALIZAÇÃO DE VÍDEO

1. Visualize o seguinte vídeo:
2. Depois de ver o vídeo, explique por suas palavras, as principais diferenças entre um circuito série e um circuito paralelo.