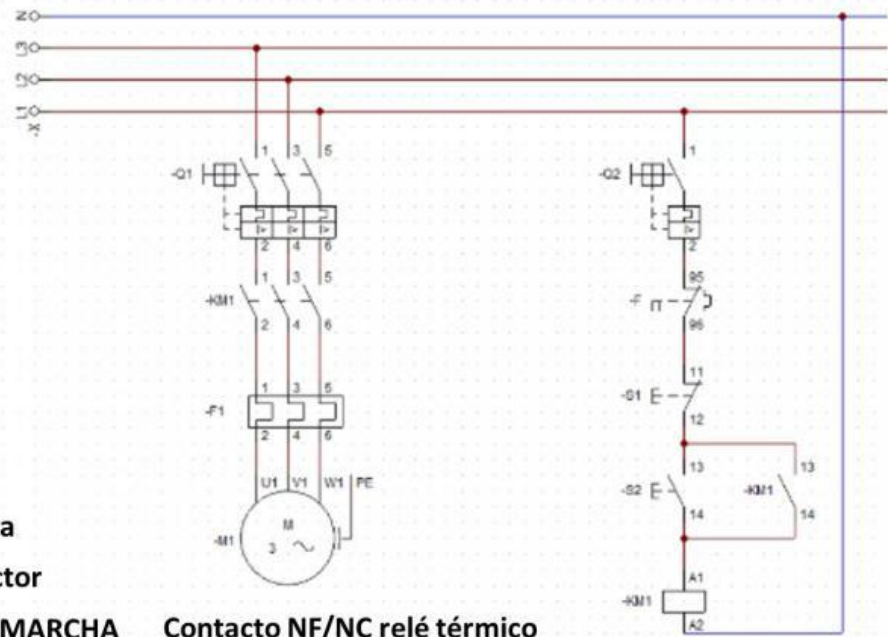


Identifique cada um dos equipamentos e seus componentes nos esquema de potência e de comando, do arranque direto de um motor trifásico.



Motor

Bobina

Botão PARAR

Contacto

Disjuntor 3P

Botão MARCHA

Contacto NF/NC relé térmico

Disjuntor 1P

Relé térmico

Contacto realimentação NA/NO da bobina