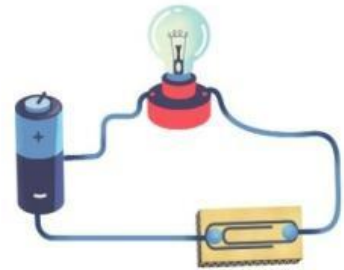


PARTES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO



Coloca el nombre de cada parte del circuito eléctrico en su recuadro correspondiente.

Generador

Fusible

Receptor

Interruptor

Conductor

CIRCUITO ELÉCTRICO

