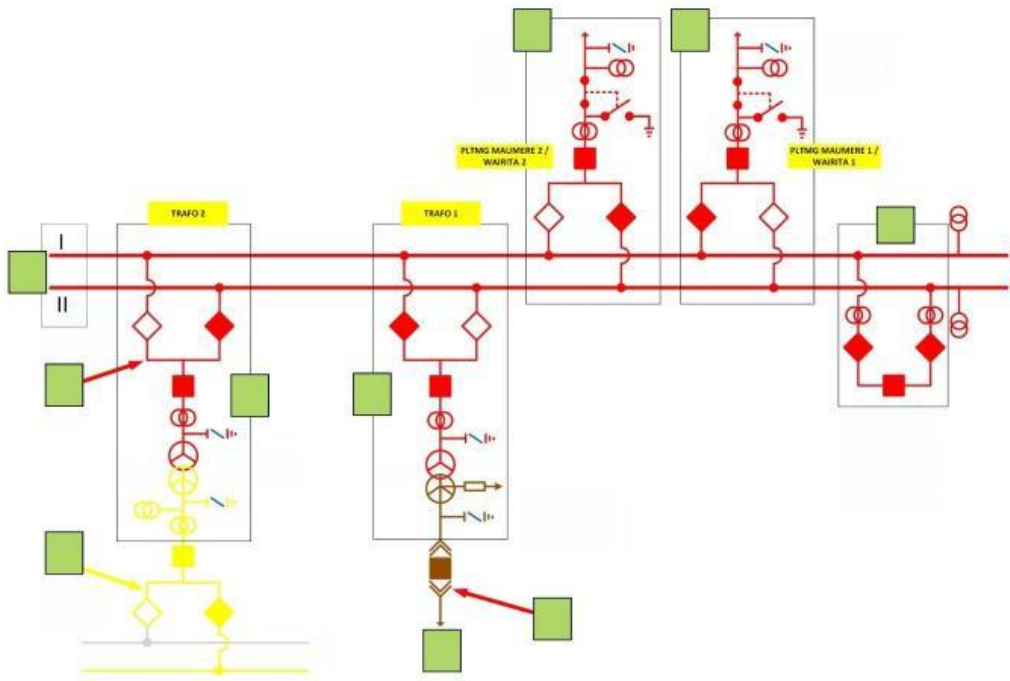


V. Soal Memberi Label (Bobot Nilai 10%)

Petunjuk:

- Amati single line diagram dan simbol peralatan Gardu Induk berikut!
- Tuliskan dengan lengkap nama simbol, berada pada bay apa dan statusnya sesuai dengan huruf dan nomor yang terdapat pada gambar yang tersedia.




Pernyataan Bagian I :

- | | | |
|----------|--------------------------|------------|
| A | Bay Penghantar Wairita 1 | [A] |
| B | Bay Penghantar Wairita 2 | [B] |
| C | Bay Kopel | [C] |
| D | Bay Trafo 1 | [D] |
| E | Bay Trafo 2 | [E] |
| F | Rel / Busbar | [F] |
| G | Sistem Tegangan 150 kV | [G] |
| H | Sistem Tegangan 70 kV | [G] |
| I | Sistem Tegangan 20 kV | [I] |
| J | Feeder / Penyulang | [J] |

V. Soal Memberi Label (Bobot Nilai 10%)

Petunjuk:

- Amati single line diagram dan simbol peralatan Gardu Induk berikut!
- Tuliskan dengan lengkap nama simbol, berada pada bay apa dan statusnya sesuai dengan huruf dan nomor yang terdapat pada gambar yang tersedia.

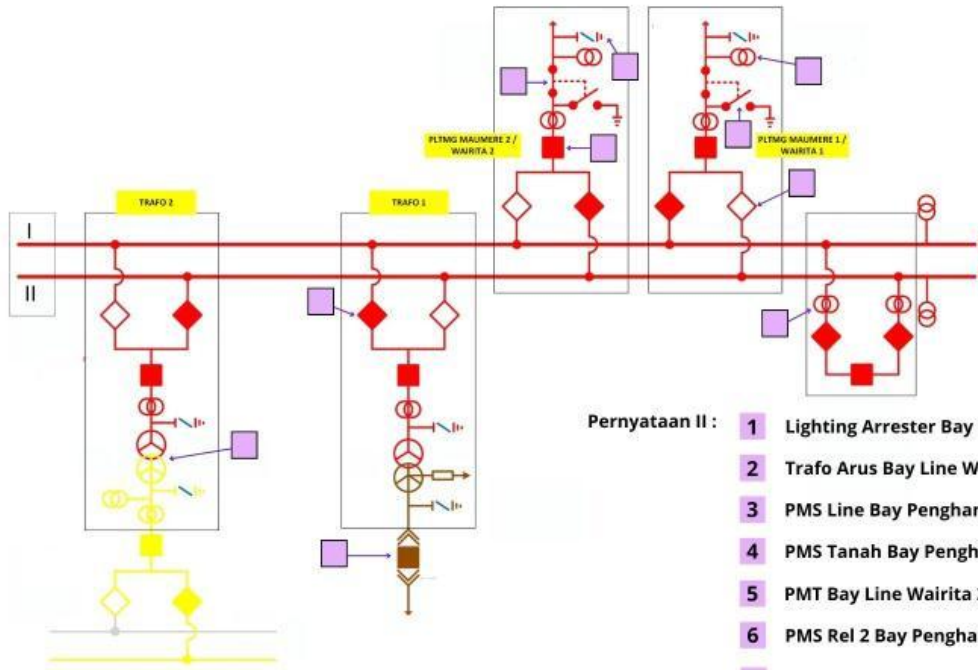

Pernyataan II :

- 1 Lighting Arrester Bay Line Wairita 2 [1]
- 2 Trafo Arus Bay Line Wairita 1 [2]
- 3 PMS Line Bay Penghantar Wairita 2 Close [3]
- 4 PMS Tanah Bay Penghantar Wairita 1 Open [4]
- 5 PMT Bay Line Wairita 2 Close [5]
- 6 PMS Rel 2 Bay Penghantar Wairita 1 Open [6]
- 7 PMS Rel 1 Bay Trafo 1 Close [7]
- 8 Trafo Daya Bay Trafo 2 [7]
- 9 Trafo Arus Rel 1 Bay Kopel [9]
- 10 PMT Incoming 20 kV Rack-in [10]