



المادة: فيزياء ورقة نشاط الترانزستور: الحادي عشر علمي وتكنولوجيا ()

التاريخ: 2025/1 / 6


الاسم: _____

غلق الهدف الأول:

3- ما اسم الطرف (A) ؟
a - القاعدة
b - الباعث
c - المجمع
d - الدايمود


2- ما نوع الجهاز؟
pnp - a
nnp - b
pnn - c
nnp - d

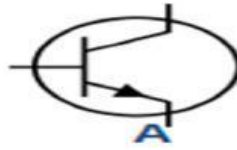1- ما اسم الجهاز؟
a - وصلة تنافسية
b - ترانزستور
c - مكثف
d - مقاومة



غلق الهدف الثاني:

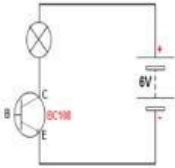في الدائرة المبينة بالرسم هل يضيء المصباح ام لا؟ فسر



غلق الهدف الثالث:

ما وظيفة الترانزستور في الدائرة الموضحة؟

