



ALAT DAN BAHAN

1. Aplikasi : <https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab>
2. Komponen yang akan diperlukan

No	Komponen	Gambar tombol	Jumlah
1.	Wire/ kabel	 Wire	Secukupnya
2.	Battery/ baterai	 Battery	1 buah
3.	Light/ lampu	 Light Bulb	1 buah
4.	Switch/ sakelar		1 buah

CARA KERJA/ PENGUMPULAN DATA

1. Download aplikasi yang digunakan PhET rangkain listrik DC di link <https://phet.colorado.edu/en/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab>
Yang sudah dibagikan guru melalui WA-Grup.
2. Pelajarilah cara menggunakan simulasi tersebut melalui link <https://youtu.be/p7kzlm9v4cw>
3. Buka aplikasinya sehingga muncul gambar berikut!

