


واجب رقم 1 (الدارة الرقمية والدارة التماثلية)

الصف التاسع

اسم الطالبة:

أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة:

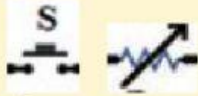١. عندما تتغير قيمة الجهد تصاعدياً أو تنازلياً فإن الدارة تكون من النوع
٢. في الدارة يكون للثنائي الباعث للضوء حالتان فقط (on, off)
٣. يدل الرقم في الدارات الرقمية على وجود جهد كهربى
٤. يرمز للمقاومة المتغيرة في الدارات التماثلية بالرمز
٥. يعتبر الصوت من الأمثلة على الأشياء، بينما من الأمثلة على الأشياء الرقمية



1. في الشكل التالي قومي بتركيب القطع الناقصة في الدارة بطريقة صحيحة

2. نوع الدارة في الشكل

3. لقياس الجهد نقوم بتوصيل ال DMM مع طرفي ال LED على

