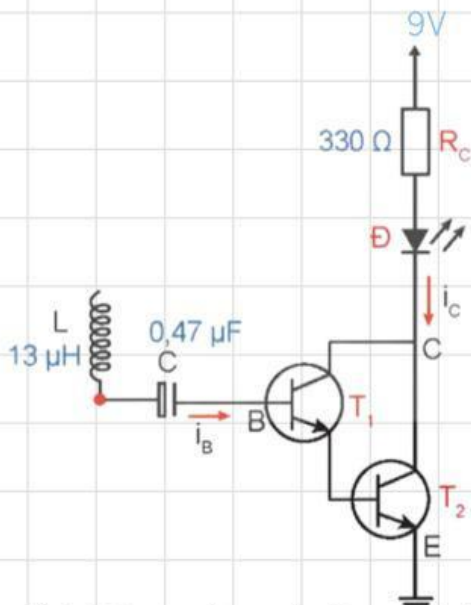


Họ và tên:




Lớp:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

1 Hãy quan sát, kể tên các linh kiện có trong sơ đồ mạch và nêu vai trò của chúng trong mạch điện



Hình 17.1. Sơ đồ nguyên lý mạch phát hiện dòng điện xoay chiều trong dây dẫn

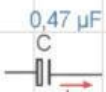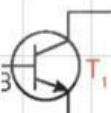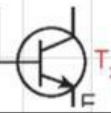Kí hiệu linh kiện	Tên linh kiện	Vai trò
		
		
		
		
		
		

2

Hãy nối các linh kiện thật tương ứng với kí hiệu của chúng

