

|         |           |              |          |             |
|---------|-----------|--------------|----------|-------------|
| energía | bombillo  | motor        | batería  | robot       |
| cables  | engranaje | electricidad | circuito | interruptor |

## El robot que se movía con electricidad

Había una vez un niño que tenía un \_\_\_\_\_ muy curioso que quería moverse por toda la casa. Para lograrlo, necesitaba \_\_\_\_\_, y para conseguirla debía tener una \_\_\_\_\_ y unos \_\_\_\_\_ para conectarla. Cuando el niño encendió el \_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_ comenzó a viajar por el \_\_\_\_\_. El \_\_\_\_\_ empezó a girar, y entonces, el \_\_\_\_\_ también se movió... ¡y el robot empezó a caminar!. Además, el robot tenía un \_\_\_\_\_ en la cabeza que brillaba muy fuerte cuando estaba en movimiento.