

CIRCUITOS ELÉCTRICOS



Completa el texto con las palabras clave:

electrones

materia

movimiento

energía

La electricidad es una forma de _____ que está en la _____ cuando se produce una fricción o _____, se altera la estabilidad de los átomos, que desprenden _____.

Escribe **SI** en los objetos que funcionan a partir de circuitos eléctricos, y escribe **NO** a los que no usan circuitos eléctricos.



()



()




()



()



()

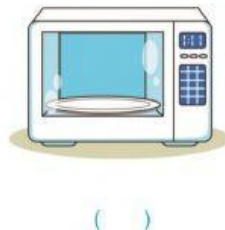

()




()



()

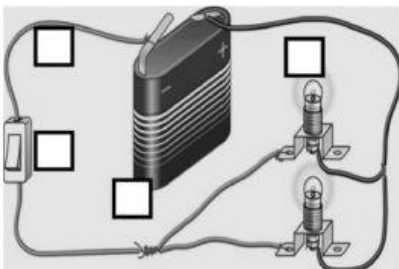Relaciona ambas columnas, escribiendo el número del componente del circuito eléctrico dentro del paréntesis de su función; luego ubícalo en el esquema



1. Generador.

2. Receptor

3. Interruptor

4. Conductor

() Facilita o bloquea el paso de la corriente eléctrica.

() Por el material del cual está elaborado, se encarga de llevar la corriente eléctrica.

() Produce y mantiene la corriente eléctrica.

() Recibe la corriente eléctrica y la transforma en energía luminosa.

