
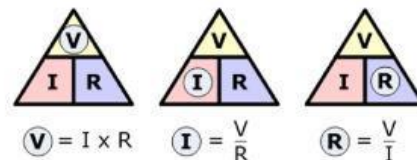


LEY DE OHM II 2º ESO

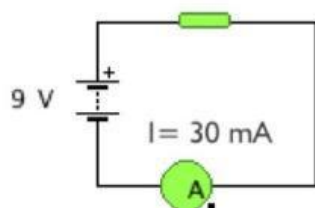


Calcula el valor de la resistencia con lo datos que se muestran




Sol: Ω

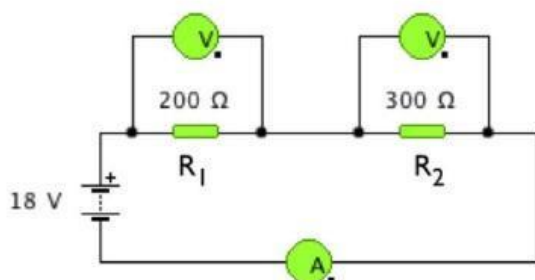Indica lo que deberían marcar los voltímetros y el amperímetro de la figura (no te olvides de poner las unidades):




A
 V1
 V2

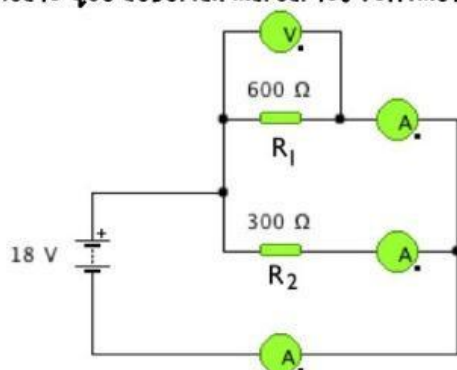Indica lo que deberían marcar los voltímetros y el amperímetro de la figura (no te olvides de poner las unidades):




A
 A1
 A2
 V1

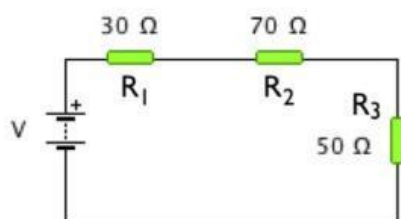Calcular el voltaje entre los bornes de cada una de las resistencias del circuito mostrado y el voltaje que suministra la batería cuando la intensidad de corriente es de 0,1 A.



V1
 V2
 V3
 VT

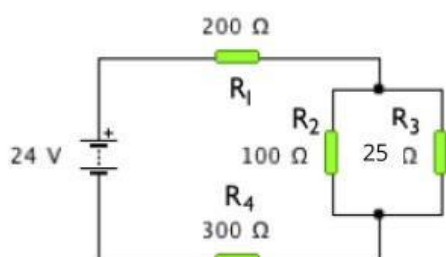Calcula la R_t y la I_t que circula por este circuito (no te olvides de poner las unidades):



R_t Ω
 I_t