
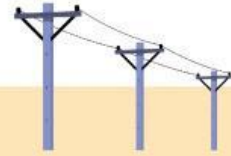


Energi Listrik

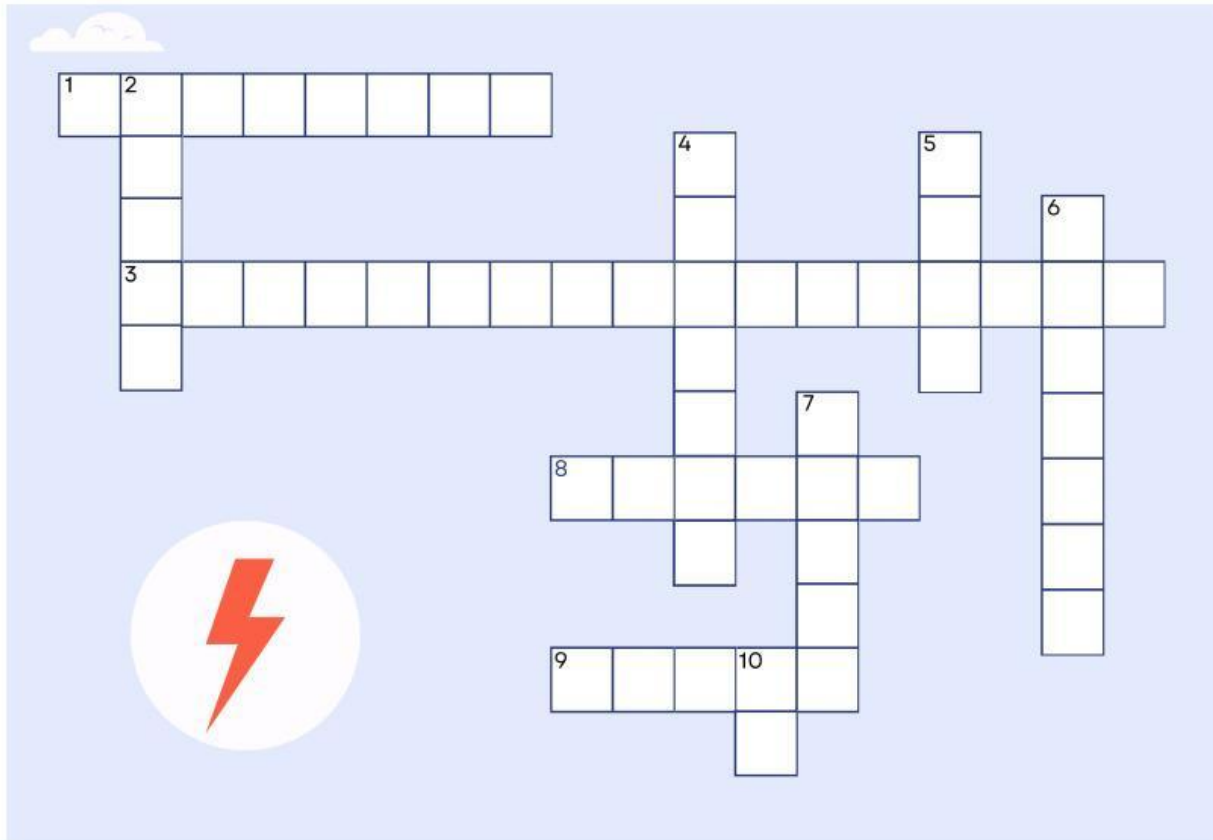

Nama: _____

No. Absen _____



Mendatar

1. Benda kecil yang dapat menghasilkan energi listrik.
3. Pabrik yang menghasilkan energi listrik.
8. Jenis arus listrik dari baterai.
9. Peralatan elektronik yang menghasilkan energi gerak.

Petunjuk teka-teki silang

Menurun

2. Peralatan elektronik yang menghasilkan energi cahaya.
4. Sumber energi listrik DC.
5. Pembangkit listrik tenaga air.
6. Energi yang menghidupkan peralatan elektronik.
7. Energi yang dihasilkan setrika.
10. Jenis arus listrik dua arah.

Analisis Rangkaian Listrik

1. Buatlah rangkaian listrik seperti gambar di bawah pada ilustrasi percobaan di Chromebook (https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_in.html).
2. Isilah kotak-kotak di bawah ini dengan benar berdasarkan hasil pengamatan!

a. Jika lampu 1 padam maka :

Lampu 2 akan

Lampu 4 akan

b. Jika lampu 2 padam maka :

Lampu 1 akan

Lampu 3 akan

Lampu 5 akan

Lampu 6 akan

c. Jika lampu 6 padam maka :

Lampu 2 akan

Lampu 3 akan

Lampu 4 akan

Lampu 5 akan

d. Jika lampu 4 padam maka :

Lampu 1 akan

Lampu 6 akan

