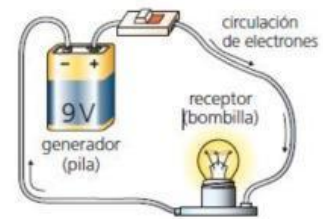


### 1. Completa el siguiente texto con los recuadros de la ilustración



- a) Un \_\_\_\_\_ es recorrido por el cual circula la corriente eléctrica. Consta de los siguientes elementos: un \_\_\_\_\_ que proporciona energía, hilo conductor, un interruptor y un \_\_\_\_\_ que transforma la energía (bombilla, motor, timbre...)
- b) El desplazamiento continuo de cargas eléctricas (electrones) se denomina \_\_\_\_\_

### 2. Encuentra en la sopa de letras los materiales y clasifícalos en aislantes y conductores

| Aislantes | Conductores |
|-----------|-------------|
|           |             |
|           |             |
|           |             |
|           |             |
|           |             |
|           |             |
|           |             |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | A | U | C | H | O | A | N | O | P | A |
| O | O | R | E | R | P | N | A | T | C | I |
| P | L | F | L | U | G | M | R | S | C | R |
| L | O | C | A | U | T | V | E | A | A | E |
| A | E | C | E | L | E | F | D | L | T | T |
| S | T | M | E | T | A | C | A | M | O | R |
| T | E | L | A | C | U | A | M | T | V | O |
| I | M | A | N | A | D | C | C | O | O | B |
| C | N | E | R | T | I | S | D | D | O | B |
| O | O | M | E | T | A | R | I | I | L | V |
| P | T | O | I | R | D | I | V | T | E | M |

### 3. Clasifica los siguientes elementos eléctricos

| Generadores | Receptores | Elementos de control | Elementos de protección |
|-------------|------------|----------------------|-------------------------|
|             |            |                      |                         |
|             |            |                      |                         |
|             |            |                      |                         |
|             |            |                      |                         |
|             |            |                      |                         |
|             |            |                      |                         |
|             |            |                      |                         |

Pila timbre fusible batería lámpara interruptor motor pulsador  
conmutador resistencia relé