
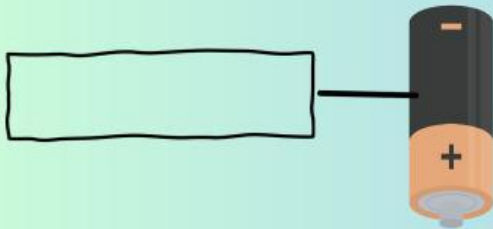
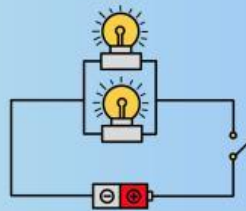


Nama: _____

No Absen: _____

Rangkaian Listrik Sederhana

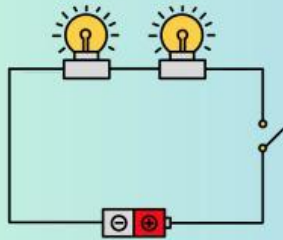Lengkapi diagram rangkaian listrik sederhana berikut ini dengan kata-kata yang tersedia.



baterai

lampu

saklar

kabel

