

Pengantar Materi

Perhatikan Gambar Rangkaian Listrik di Bawah!!!



CLICK HERE *

Apakah kalian pernah melihat lampu senter yang menyala? Dimana?



Apa yang menyebabkan lampu tersebut bisa menyala?

