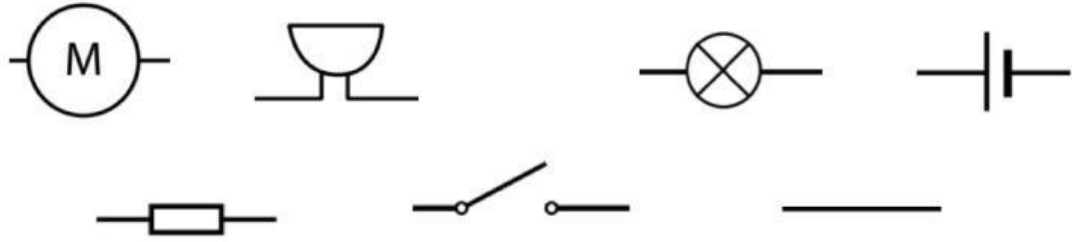


مصدر للطاقة - التحكم بفتح وغلق الدائرة الكهربائية - توصيل أجزاء الدائرة معاً -

مصدر للضوء - يصدر صوت - ينتج الحركة - يعيق مرور التيار الكهربائي



| الرمز | الوظيفة | المكون            |
|-------|---------|-------------------|
|       |         | الخلية الكهربائية |
|       |         | المفتاح الكهربائي |
|       |         | أسلاك التوصيل     |
|       |         | المصباح الكهربائي |
|       |         | الجرس الكهربائي   |
|       |         | المحرك الكهربائي  |
|       |         | المقاوم الكهربائي |