



Evaluación: Alarma Vehicular

Tipo: Unir con líneas

Instrucciones: Relaciona correctamente cada elemento de la **Columna A** con su función en la **Columna B**.

Cada elemento se usa **una sola vez**.

Componentes de la alarma

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Unidad central | a. Emite la señal sonora cuando la alarma se activa |
| 2. Sensor de impacto | b. Permite activar y desactivar la alarma a distancia |
| 3. Sirena | c. Detecta golpes o vibraciones en el vehículo |
| 4. LED indicador | d. Controla y procesa todas las señales del sistema |
| 5. Control remoto | e. Indica visualmente que la alarma está activada |

Código de colores de los cables

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Azul / Blanco | a. Salida positiva para la sirena |
| 2. Verde | b. Línea de pulsador negativo para puerta |
| 3. Marrón | c. Línea de pulsadores negativos de puertas |
| 4. Negro / Blanco | d. Salida negativa para el relé del claxon |
| 5. Naranja | e. Salida negativa para relé de corte de corriente |