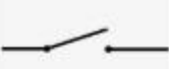
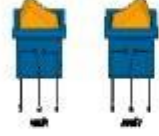
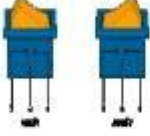
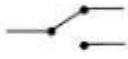
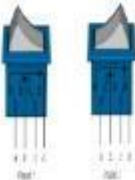
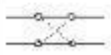


CONDUCTORS: elements que deixen passar els electrons a través d'ells des del generador fins els receptors i d'aquests de nou al generador. Exemple: cable.

Imatge	Nom	Símbol
	cables	

ELEMENTS DE CONTROL: permeten obrir i tancar un circuit elèctric. Per exemple: interruptor, conmutador,...

Imatge	Nom	Símbol	Característiques
	Interruptor		1 entrada- 1 sortida
	Posador NT		1 entrada- 1 sortida
	Posador NO		1 entrada- 1 sortida
	Commutador		1 entrada- 2 sortides
	Commutador d'encreuament		2 entrades- 2 sortides