



Muntatge 5	Anota els components	
	• Bateria • Pila • Cable • Interruptor • Pulsador NT • Pulsador NO	• Commutador • Commutador d'encreuament • Bronzidor • Motor • Bombeta
Què passa quan els 2 elements de control estan en situació de repòs o tots 2 actius? • La bombeta s'encén. • La bombeta NO s'encén.		
Què passa quan els elements de control estan en 2 situacions diferents? • La bombeta s'encén. • La bombeta NO s'encén.		

12.- Defineix:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Generadors | - Permeten obrir i tancar un circuit i/o dirigir el corrent. |
| - Conductors: | - Reben l'energia elèctrica i la transformen en una altra que necessitem. |
| - Elements de control | - Donen energia als electrons per a què es moguin per un circuit. |
| - Receptors | - Deixen passar els electrons a través d'ells des dels generadors als receptors i viceversa. |