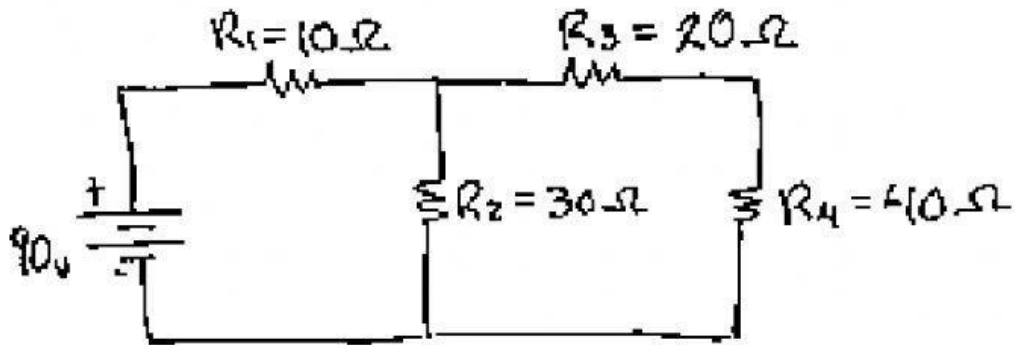


LECCIÓN ESCRITA DE FÍSICA

SEMANA 8

3BGU

Complete la tabla con los valores de Intensidad, Resistencia y Potencia.



SUGERENCIA: Obtenga la resistencia equivalente entre R_3 y R_4 ; luego con dicha resistencia equivalente obtenga una nueva resistencia equivalente con R_2 .

Resistencia		Corriente	Voltaje	Potencia
Ω		A	V	W
R1	10			
R2	30			
R3	20			
R4	40			