

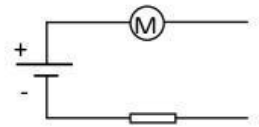
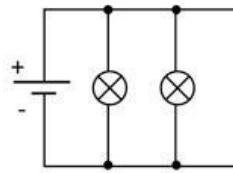
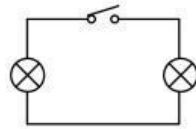
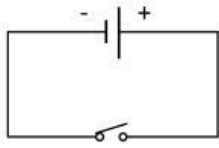
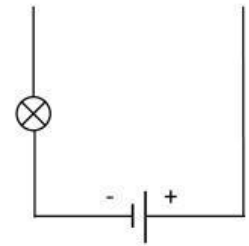
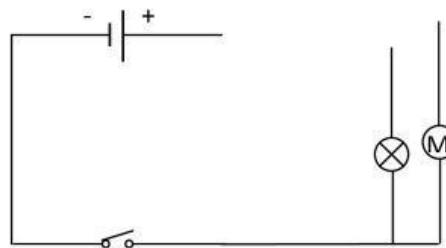
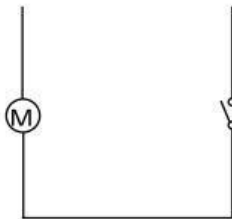


CIRCUITOS ELÉCTRICOS

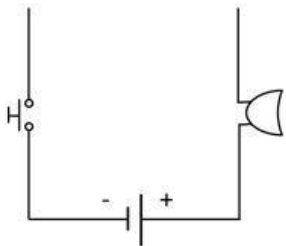Selecciona el motivo por el cual estos circuitos eléctricos no funcionan correctamente:



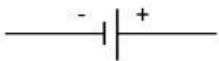Añade el elemento necesario en cada circuito para que funcione adecuadamente:



Coloca aquí el elemento que sobra →