

Instrumente de mesura


Instrument	Símbol	Connexió
Voltímetre: mesura el voltatge d'un component en un circuit		En paral·lel
Amperímetre: mesura la intensitat que passa per un component en un circuit		En sèrie
Ohmímetre: mesura la resistència d'un resistor		En paral·lel sense voltatge
Multímetre: mesura el voltatge, la intensitat, la resistència i d'altres magnituds	Depèn de la magnitud mesurada	Depèn de la magnitud que ha de mesurar

Muntatge 1

Material:

- 1 voltímetre
- 1 bombeta
- 1 pila 9 V
- Cables
- 1 interruptor

Esquema elèctric

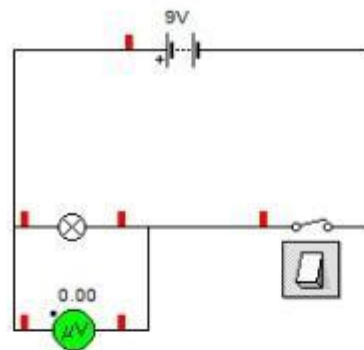

Muntatge 2

Material:

- Amperímetre
- 1 bombeta
- 1 pila 9 V
- Cables
- 1 interruptor

Imatge del circuit

