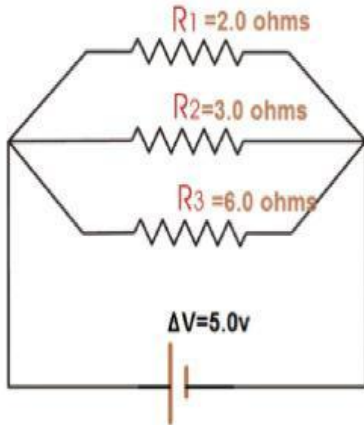




يمثل الشكل التالي دائرة كهربائية لثلاث مقاومات على التوازي

وصلت بمصدر للجهد يعطي $5.0v \times$

اخضر : ما مقدار المقاومة المكافئة

اصفر : ما مقدار التيار المار في المقاومة R_1

احمر : ما مقدار الطاقة المستهلكة في المقاومة R_2 خلال دقيقة ؟

الأخضر

الأصفر

الأحمر