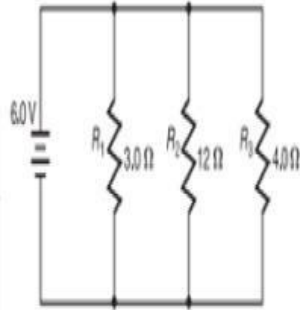


تقويم قبلي



من خلال الشكل المجاور واذا كانت البطارية تولد فرق جهد مقداره 6 V
1- احسبي مقدار المقاومة المكافئة

2- التيار الكلي المار في الدائرة

3- الطاقة المستهلكة في المقاومة $4\ \Omega$ لمدة دقيقة