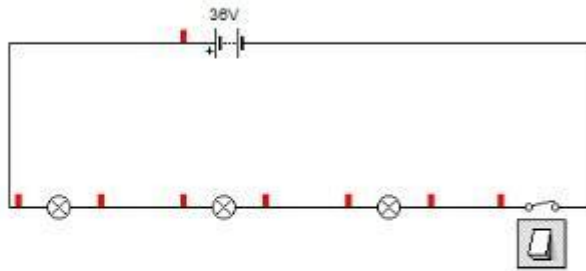


2. Tenim tres bombetes de  $4 \Omega$ ,  $6 \Omega$  i  $8 \Omega$  i estan connectades en **sèrie** a una pila de **36 V**. (4 punts)



**Calcula:**

- La resistència total.
- La intensitat total.

- Dades que tinc:**

$R_1 =$                        $R_2 =$                        $R_3 =$                        $V_t =$

- Dades que he de calcular:**

$R_t =$                        $I_t =$

- Anota les normes de funcionament d'aquest tipus de circuit:**

- Anota la fórmula de la Llei d'Ohm:**

**Resposta:**