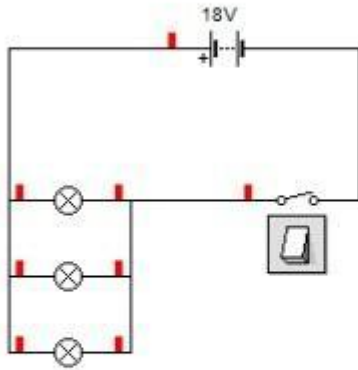


3. Tres bombetes de $6\ \Omega$, $9\ \Omega$ i $18\ \Omega$ estan connectades en paral·lel a una pila de 18 V . (4 punts)



Calcula:

a) La intensitat total (per calcular-la has de calcular la intensitat que passa per cadascuna de les bombetes amb la Llei d'Ohm).

- **Dades que tinc:**

$R_1 =$ $R_2 =$ $R_3 =$ $V_t =$

- **Dades que he de calcular:**

$I_t =$ $I_1 =$ $I_2 =$ $I_3 =$

- **Anota les normes de funcionament d'aquest tipus de circuit:**
- **Anota la fórmula de la Llei d'Ohm:**

Resposta: