


### C. Comprendo la información

6. Describe cómo se forma la energía eléctrica.

---

---

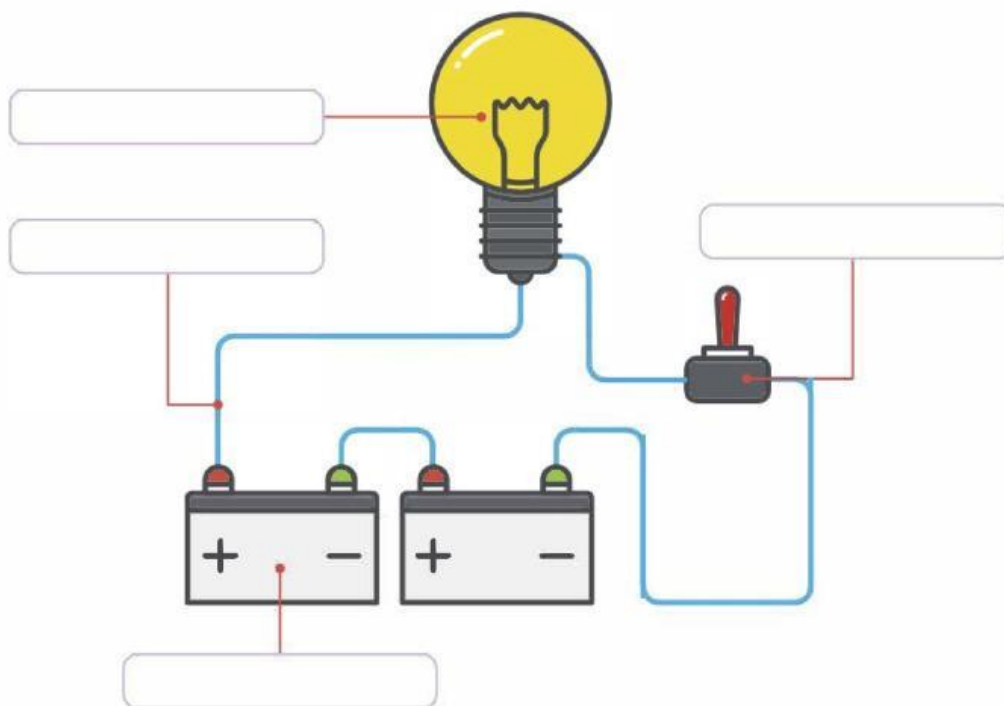7. Cita el nombre de los siguientes componentes de un circuito eléctrico.



### D. Aplico mis conocimientos

8. Imagina que en tu casa hay un circuito eléctrico. Este se encarga de llevar electricidad a las diferentes habitaciones. Explica:

- a. ¿Cuáles son dos aparatos que actúan como receptores?

---

---

- b. ¿Qué objeto funciona como generador?

---

---