



ใบงานที่ ๑.๒

สัญลักษณ์แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า

ชื่อ.....


ชั้น ป. เลขที่

คำชี้แจง


ให้นักเรียนลากเส้นจับคู่ระหว่างภาพส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า กับสัญลักษณ์
ในแผนภาพวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง




1

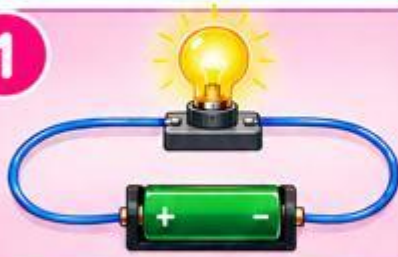


ก

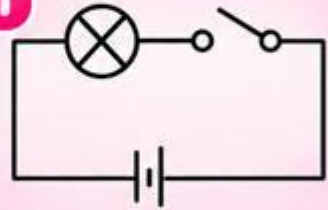


2

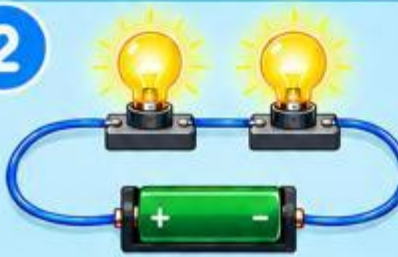


ข

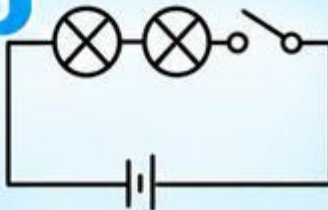

3

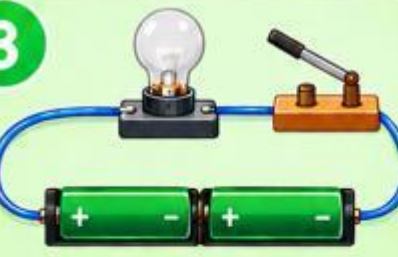

ค

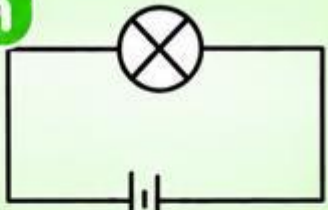

4



ง

