
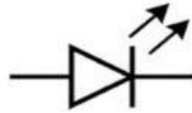


عناصر ورموز دارة غياب الضوء

السؤال الأول : وفتي بين الرمز وصورة العنصر فيما يلي ،

الصورة	الرمز
 LDR	
 بطارية	
 ترانزستور	
 LED	
 مقاومة ثابتة	

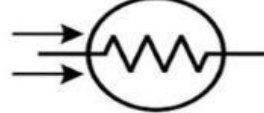السؤال الثاني : رتبى اطراف الترانزستور التالى بالطريقة الصحيحة ،



B C E