



1 Komponen yang membekalkan tenaga elektrik ialah _____.

- ☐ A. Sel kering
- ☐ B. Mentol
- ☐ C. Suis



2 Apakah fungsi mentol?

- ☐ A. Membekalkan tenaga elektrik
- ☐ B. Mengeluarkan cahaya
- ☐ C. Menyambungkan litar



3 Komponen yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan litar elektrik ialah _____.

- ☐ A. Suis
- ☐ B. Sel kering
- ☐ C. Mentol



4 Mentol perlu dipasang pada _____.

- ☐ A. Pemegang mentol
- ☐ B. Pemegang sel kering
- ☐ C. Suis



5 Sel kering perlu dipasang pada _____.

- ☐ A. Pemegang mentol
- ☐ B. Pemegang sel kering
- ☐ C. Wayar



6 Apakah yang berlaku apabila suis ditutup dalam litar lengkap?

- ☐ A. Mentol menyala
- ☐ B. Mentol pecah
- ☐ C. Sel kering hilang



7 Padankan komponen dengan fungsinya.



Sel kering

•



Mentol

•



Suis

•

• Mengeluarkan cahaya

• Menyambungkan dan memutuskan litar

• Membekalkan tenaga elektrik

8 Isi tempat kosong.
Mentol mudah pecah kerana diperbuat daripada _____.

- ☐ A. Kaca
- ☐ B. Kayu
- ☐ C. Kertas



Jaga komponen elektrik kita!

Nama: _____ Kelas: _____

