


واجب رقم 2) دارتا مضخم الصوت والغماز)
الصف التاسع




الشعبة

اسم الطالب:

هنا نقوم بوصل المصطلحات او الاشكال التالية بالصناديق الفارغة في الاسفل

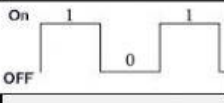تنعيم الصوت وازالة التشويش		تخزين وتفريغ الشحنات الكهربائية				
	الرجل رقم 3		الرجل رقم 5			

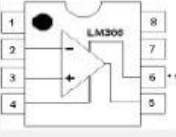1. مكثف قطبي	2. رمز المكثف الغير قطبي	3. دائرة متكاملة تستخدم لتضخيم الصوت
4. دائرة متكاملة تستخدم في دائرة الغماز	5. وظيفة المكثف الاساسية	6. وظيفة المكثفات في دائرة تضخيم الصوت
7. تحويل الاشارات الصوتية الى اشارات كهربائية	8. تحويل الاشارات الكهربائية الى موجات صوتية	9. شكل يمثل النظام الرقمي
		
10. في الدارة المتكاملة لتضخيم الصوت هي _____	الرجل التي تعتبر مخرجا للصوت بعد تضخيمه	
11. في الدارة المتكاملة 555 الرجل التي تخرج منها الاشارات الكهربائية على شكل نبضات هي _____		
12. لنقم هنا بسحب القطعة الزائدة _____		