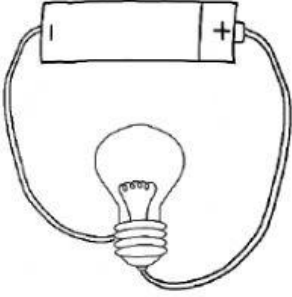




نشاط درس استكشاف الكهرباء



- ارتب خطوات عمل المصباح في الدائرة الكهربائية (١-٣):

تسري الكهرباء في الدائرة الكهربائية. ☐

يضيء المصباح الكهربائي. ☐

تغلق الدائرة بالمفتاح الكهربائي. ☐

- أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة:

المتحركة

البرق

البطاريات

الساكنة




١. عندما تسري الكهرباء في الأسلاك تكون الكهرباء

٢. الكهرباء التي تكون شحنات لا يمكن رؤيتها هي الكهرباء

٣. نحصل على الكهرباء من

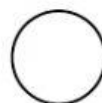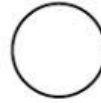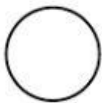٤. من مصادر الكهرباء الساكنة

- اضع صح اسفل الدائرة الكهربائية التي يضيئ فيها المصباح:



مديرة المدرسة

المديرة المساعدة

أ.خولة الرفاعي

أ.مريم العازمي

طموح، بناء وارتقاء، جيل يسمو بعطاء

إعداد: أ.مريم عباس

منسقة القسم: أ. هيا محمد بني هاني