




Basit Elektrik Devreleri

Etkinlik



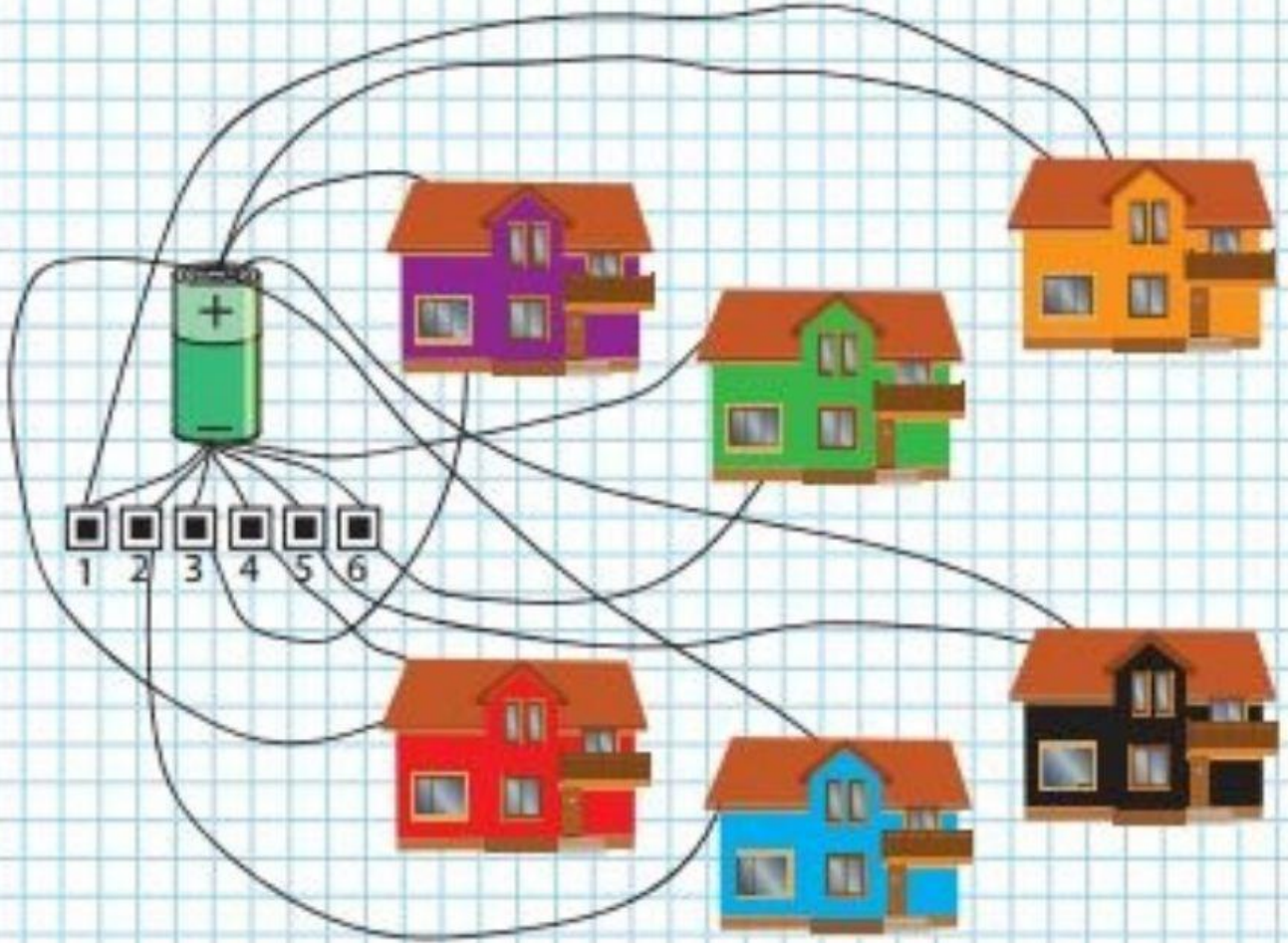Derya, Fen Bilimleri dersinde proje olarak oyuncak evlerinin içine ampuller yerleştirmiş ve bunları pil ve anahtarlara bağlamıştır. Derya'nın projesini inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.



★ 1 nolu anahtar hangi evin anahtarıdır?



★ 2 nolu anahtar hangi evin anahtarıdır?



★ 3 nolu anahtar hangi evin anahtarıdır?



★ 4 nolu anahtar hangi evin anahtarıdır?



★ 5 nolu anahtar hangi evin anahtarıdır?



★ 6 nolu anahtar hangi evin anahtarıdır?



★ Hangi evin ışığı yanmaz?



★ Lambanın yanması içi ne yapılamıdır?

