

لماذا توجد مجموعة من القواطع في لوحة المفاتيح الكهربائية ؟

أفكر

تحتوي الثلاجة مقاومة كهربائية، وكذلك الأجهزة الكهربائية الأخرى تحتوي مقاومات كهربائية، ويكون التوصيل في الدارات الكهربائية بإحدى طريقتين، هما التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. ميزي بين طريقتي التوصيل عن طريق اختيار الإجابة في الجدول من القائمة المنسدلة

أتواصل

طريقة التوصيل	التيار	فرق الجهد	مقدار المقاومة المكافئة	ما يحدث للمقاومات عند تلف احدها	سلك التوصيل
التوالي					
التوازي					

اذكري 2 من إيجابيات التوصيل على التوالي و التوصيل على التوازي و سلبياتهما

أفكر

إيجابيات التوالي	(1) (2)
سلبيات التوالي	(1) (2)
إيجابيات التوازي	(1) (2)
سلبيات التوازي	(1) (2)

إذا أردت الحصول على شدة سطوع قوية لأربعة مصابيح متماثلة، فما طريقة

توصيل المصابيح الفضلى؟

أفكر

ربيع عثمان