

EXERCICE électricité

Exercice 1 : circuit série circuit en dérivation

Dans un **circuit en série** il y a _____ boucle(s)

Dans un **circuit en dérivation** il y a _____ boucle(s).

🔧 Sélectionne tous les circuits en série dans les exemples suivants.

