




Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins
Atividades Impressa da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos


Professor (a): Lilian R K Schultz	Bimestre/Trimestre/Semestre: 1º	Curso: Técnico Eletromecânica
Aluno (a):	Número:	Turma/Seriação:
Instruções para realização da atividade impressa		
01) Usar CANETA AZUL para resolver as questões;		
02) Descrever os procedimentos no CADERNO.		
O aluno pode realizar a atividade de forma impressa e entregar no prazo estipulado pelo professor, ou realizar de forma online. O aluno realizará a leitura da atividade e responderá no próprio formulário. Também enviará, via email, o arquivo da simulação da atividade.		

Lista de Exercícios

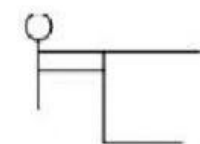1. Ligue o símbolo pneumático a sua descrição:



Acionamento por mola

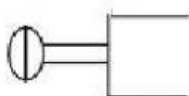


Acionamento por rolete




Acionamento por alavanca




Acionamento por pedal

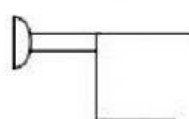

Acionamento botão de
empurrar e puxar




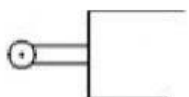


Acionamento por solenóide


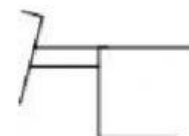


Acionamento botão de
puxar

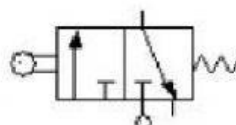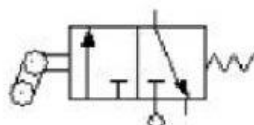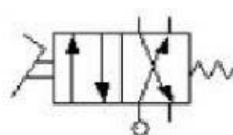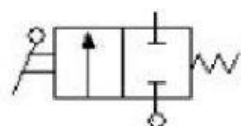
2. Identifique as válvulas abaixo quanto a posição normal fechada:



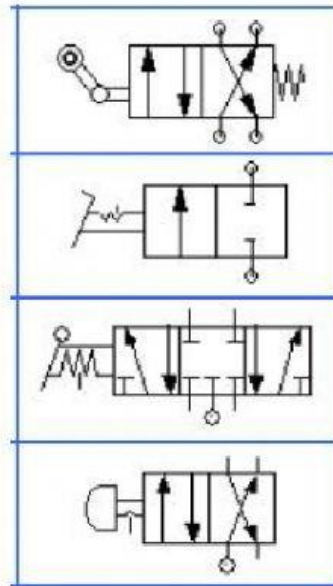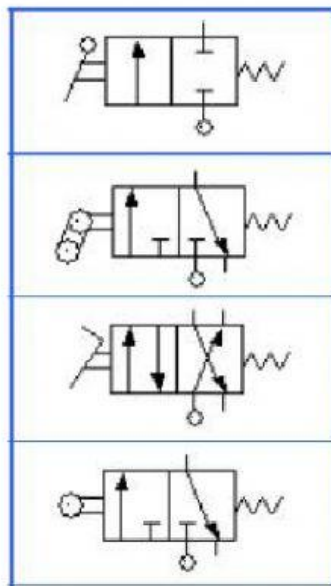3. Classifique as válvulas quanto ao número de posições e vias:



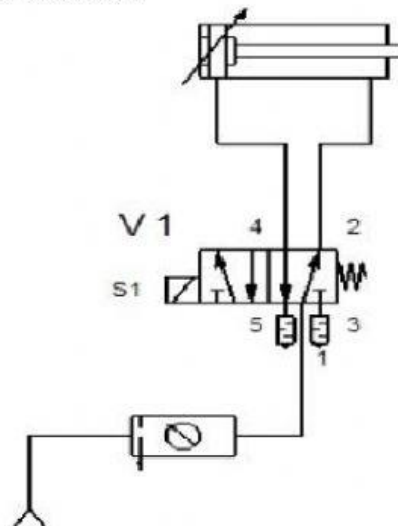4. A alternativa que apresenta a descrição correta da válvula V1 representada no circuito da figura ao abaixo é:



- válvula de controle direcional, 2/5 vias; acionamento elétrico; retorno por mola; NA.
 - válvula de controle direcional, 5/2 vias; acionamento por botão; retorno por mola.
 - válvula de controle direcional, 5/2 vias; acionamento elétrico; retorno por mola.
 - válvula de controle direcional, 3/2 vias; acionamento por botão; retorno por mola; NF.
5. Considerando a simbologia hidráulica da norma ANSI (*American National Standards Institute*), enumere a segunda coluna de acordo com a descrição correta dos símbolos referentes ao acionamento de válvulas direcionais.



Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins
Atividades Impressa da disciplina de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos




() Pedal



() Pneumático



() Mecânico

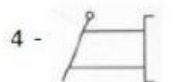


() Alavanca

() Botão

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- a) -, 4, 2, 1, 3
- b) 3, 1, -, 4, 2
- c) 2, -, 1, 4, 3
- d) 1, 4, 3, 2, -

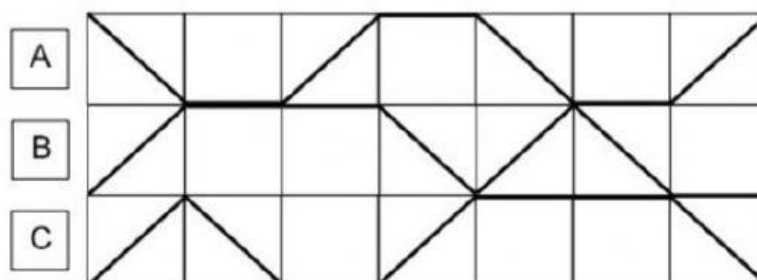6. A figura ao abaixo representa o diagrama trajeto passo de um circuito pneumático composto por três cilindros A, B e C.



A sequência correta de acionamentos que descreve o funcionamento do circuito é:

- a) (B+C+) C- (A+B-C+) (A-B+) B- (A+C-).
- b) (A-B+C+) (C-A+B-) (C+A-B+) (B-A+C-).
- c) (A-B+C+) C- A+ (B-C+) (A-B+) B- (A+C-).
- d) (A-) B+C+ (C-) A+ (B-) C+ (A-) B+ (B-) A+ (C-).
- e) A- (B+C+) C- (A+) B- (C+) A- (B+) B- (A+) C-.