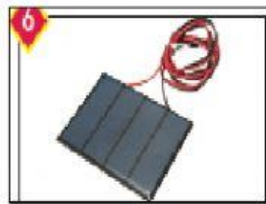


மின்னியல் துணைப் பாகம் மற்றும் மின்னியல் கருவிகளின்
பெயரைக் குறிப்பிடுக



மின் துணைப்பாகங்களின் செயற்பாங்கை எழுதுக.

