Pilih jawapan yang betul

12 Rajah di bawah menunjukkan sebuah litar selari. Semua suis S1, S2 dan S3 ditutup.

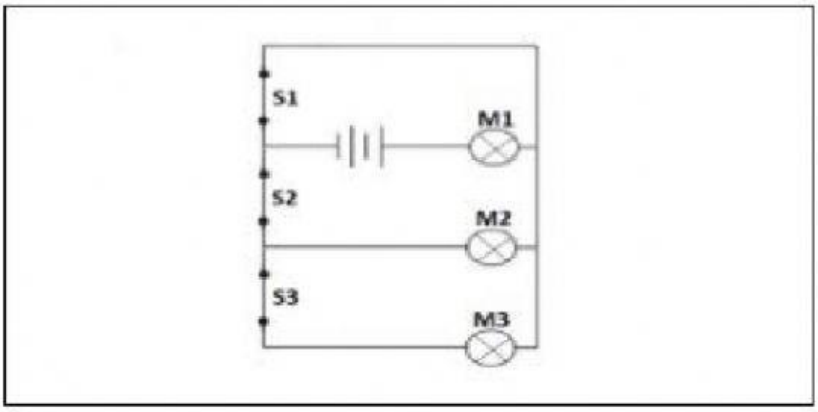

1) Apakah yang akan berlaku pada nyalaan mentol M1 jika suis S2 dibuka ?

A. Mentol M1 tidak menyala

B. Mentol M1 menyala

2) Apakah akan berlaku pada nyalaan semua mentol jika S3 dibuka?

A. Semua mentol menyala

B. Semua mentol tidak menyala

C. Mentol M1 dan M2 sahaja yang menyala

D. Mentol M3 sahaja yang menyala

3. Suis manakah yang perlu ditutup supaya mentol M2 dan M3 menyala?

A. Suis S2 dan S3

B. Suis S2 sahaja

C. Suis S3 sahaja

4) Bagaimanakah keadaan kecerahan ketiga-tiga mentol jika ketiga-tiga suis ditutup?

A. Mentol M1 menyala cerah, Mentol M2 dan M3 menyala malap

B. Semua mentol M1, M2 dan M3 menyala sama cerah

LIVEWORKSHEETS