சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க.

1. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் எவை மின்சக்தியின் மூலங்கள் ஆகும்?

P - உலர்ந்த மின்கலன்
Q - மின்னாக்கி
R - சூரிய மின்கலன்
S - மின்கம்பி
A. P,Q
B. P,Q,R
C. Q,R
D. Q,R,S

2. தொழில்துறை பகுதிகளில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் மின்சக்தியின் மூலம் எது?
   A. மின்பிறப்பி
   B. சூரிய மின்கலன்
   C. மின் சேமக்கலன்
   D. மின்சார உற்பத்தி அணைக்கட்டு

3. படம், ஒரு மின்சுற்றைக் காட்டுகிறது.

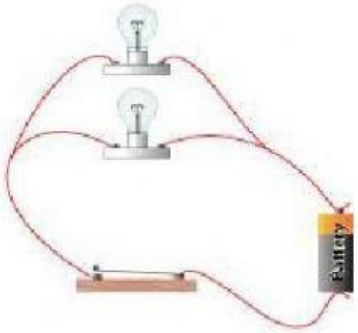

இம்மின்சுற்றில் மேலும் ஒரு மின்குமிழை இணைக்கோடு முறையில் பொருத்தினால் என்ன நிகழும்?
A. அனைத்து மின்குமிழ்களும் எரிந்துவிடும்
B. மின்குமிழ்களின் பிரகாசத்தன்மை அதிகரித்துவிடும்
C. மூன்று மின்குமிழ்களில் ஒன்று எரிந்துவிடும்
D. மின்குமிழ்களின் பிரகாசத்தன்மை தொடர்ந்து அதே நிலையில் இருக்கும்

LIVEWORKSHEETS