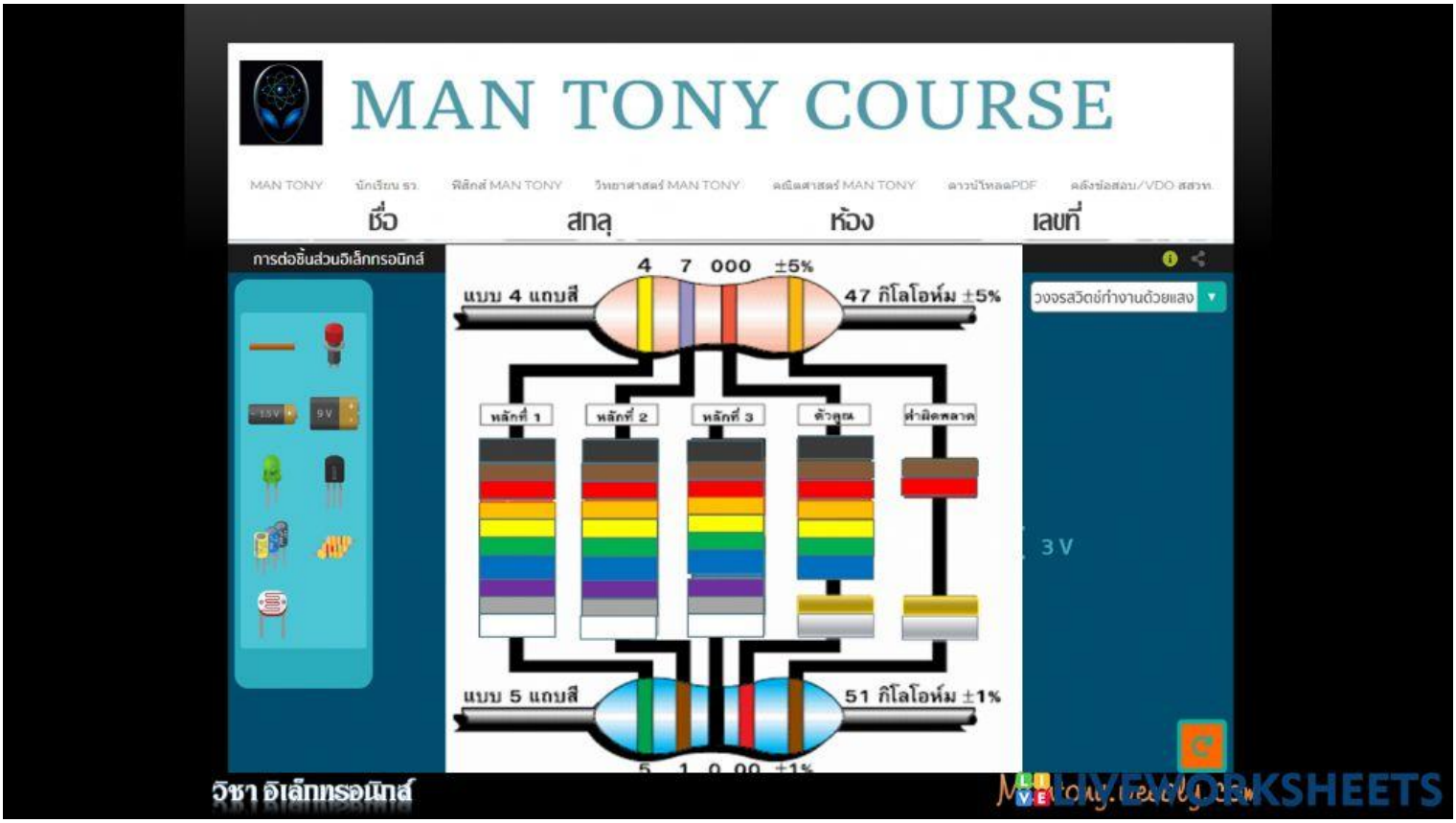
MAN TONY COURSE
MAN TONY
นักเรียน รว.
ฟิสิกส์ MAN TONY
วิทยาศาสตร์ MAN TONY
คณิตศาสตร์ MAN TONY
ดาวน์โหลดPDF
คลังข้อสอบ/VDO สสวท.
ชื่อ
สกุล
ห้อง
เลขที่
การต่อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
4 7 000 ±5%
แบบ 4 แถบสี
47 กิโลโอห์ม ±5%
วงจรสวิตช์ทำงานด้วยแสง
หลักที่ 1
หลักที่ 2
หลักที่ 3
ตัวคูณ
ค่าผิดพลาด
3 V
แบบ 5 แถบสี
51 กิโลโอห์ม ±1%
วิชา อิเล็กทรอนิกส์