SAINS TAHUN 5

Topik : Litar Bersiri Dan Litar Selari

A) Rajah berikut menunjukkan sebuah litar elektrik. Labelkan komponen elektrik dalam litar di bawah.

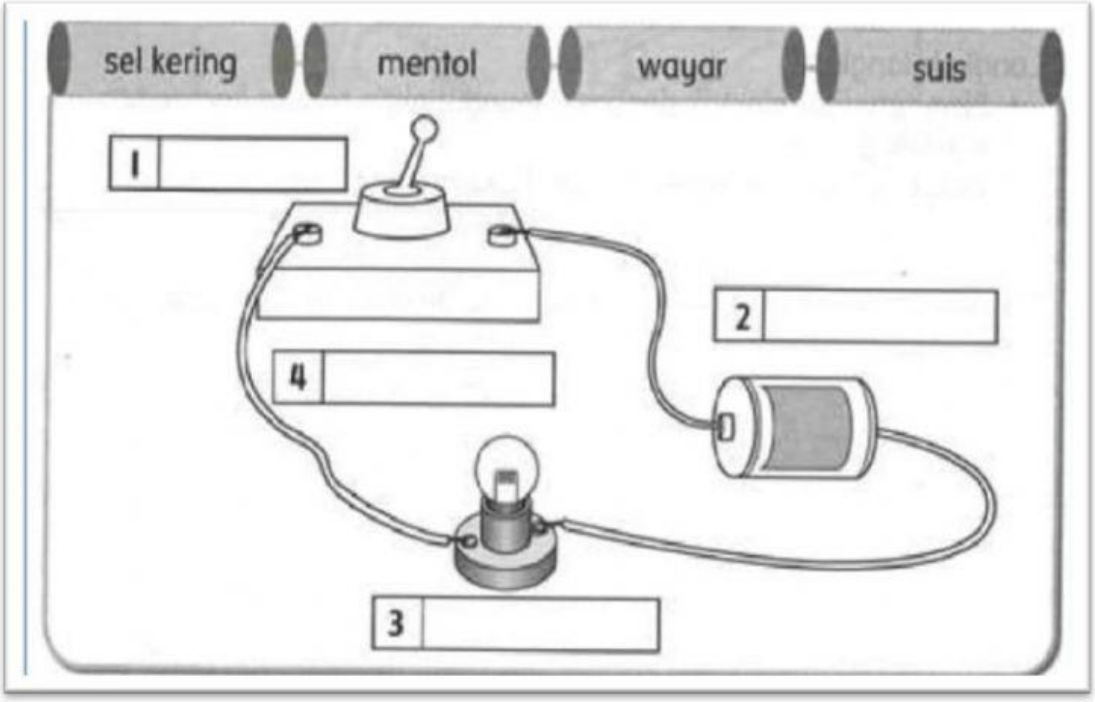

B) Padankan komponen elektrik berikut dengan fungsinya yang betul.

5 Sel kering	Mengalirkan arus elektrik
6 Wayar	Membekalkan tenaga elektrik
7 Mentol	Menghasilkan cahaya apabila arus elektrik mengalir melaluinya
8 Suis	Menyambung dan memutuskan litar elektrik

LIVEWORKSHEETS